

Схемотехника

(углубленный курс)

Лекция №5

Таблица истинности основного дешифратора с поддержкой **addi**

Команда	Opcode	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUOp
Команды типа R	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01
addi	001000	1	0	1	0	0	0	00


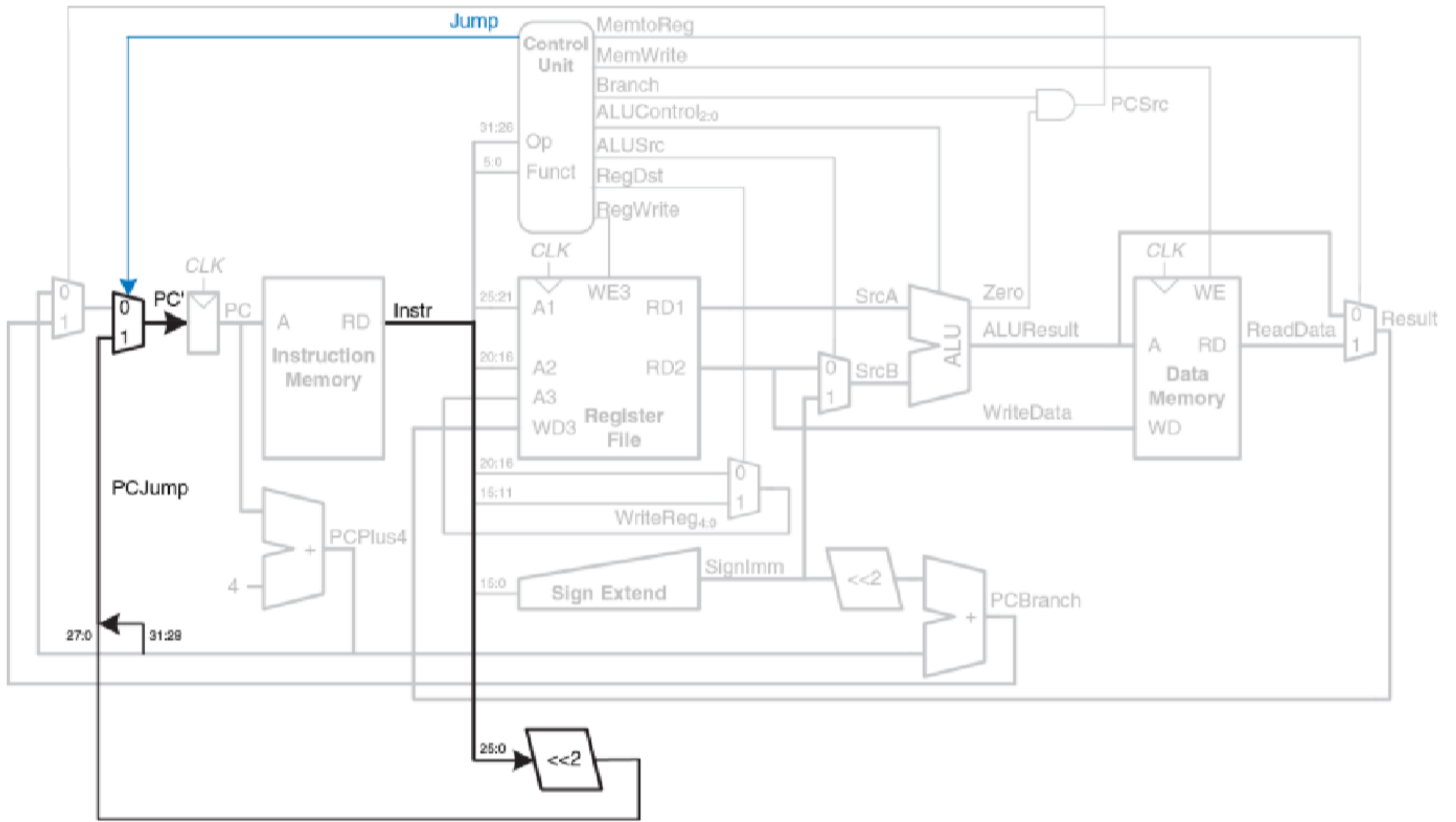


Таблица истинности основного дешифратора с поддержкой j

Команда	Opcode	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUOp	Jump
Команды типа R	000000	1	1	0	0	0	0	10	0
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00	0
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00	0
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01	0
addi	001000	1	0	1	0	0	0	00	0
j	000010	0	X	X	X	0	X	XX	1

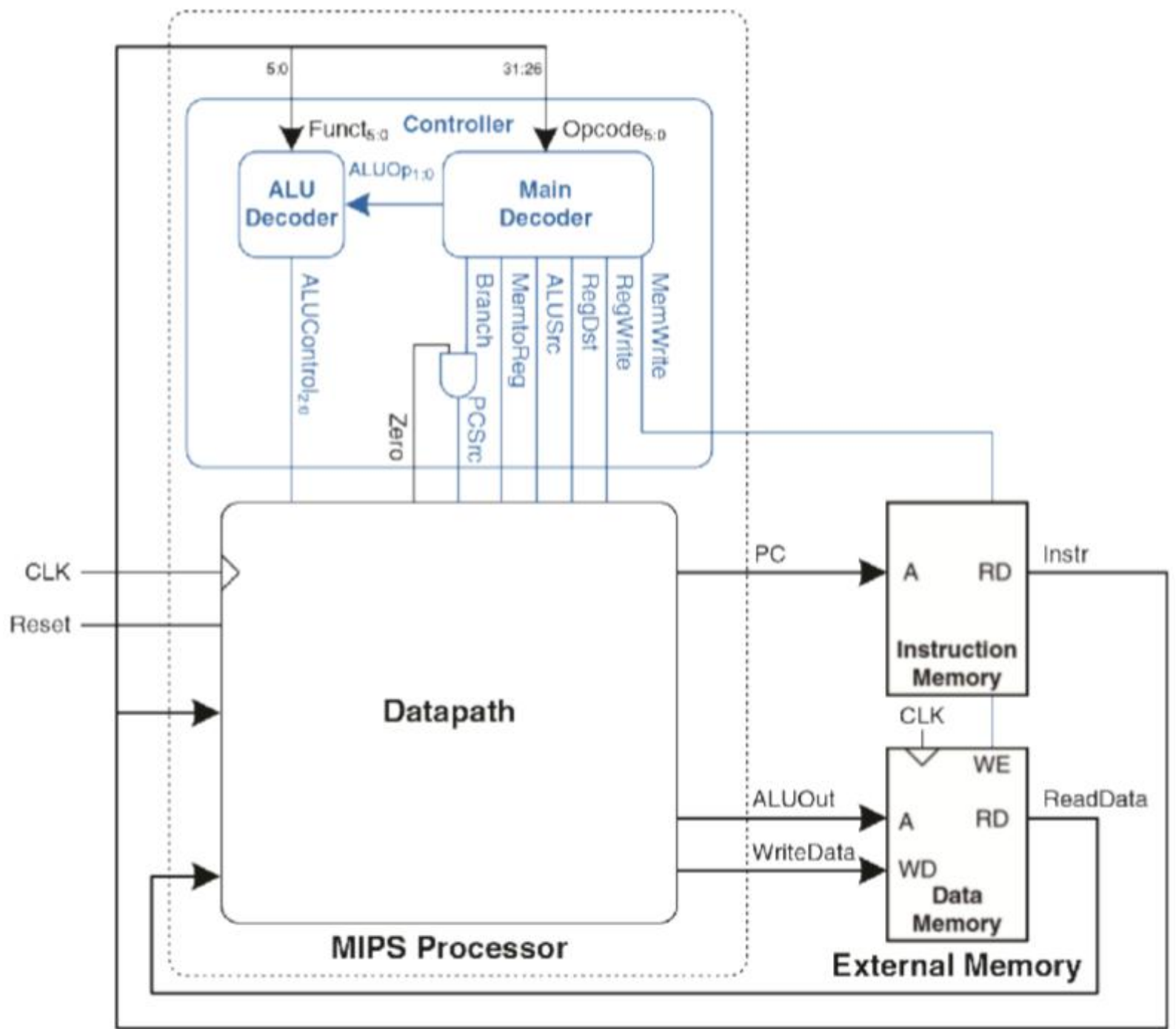

Модуль верхнего уровня

```
module top(  
    input logic clk, reset,  
    output logic [31:0] writedata, dataadr,  
    output logic memwrite  
);  
  
    logic [31:0] pc, instr, readdata;  
  
    mips mips(clk, reset, pc, instr, memwrite, dataadr,  
             writedata, readdata);  
    imem imem(pc[7:2], instr);  
    dmem dmem(clk, memwrite, dataadr, writedata, readdata);  
  
endmodule
```

Память инструкций

```
module imem(  
    input logic [5:0] a,  
    output logic [31:0] rd  
);  
  
    logic [31:0] RAM[63:0];  
  
    initial  
        $readmemh("memfile.dat", RAM);  
  
    assign rd = RAM[a];  
  
endmodule
```

03Y

```
module dmem(  
    input logic clk, we,  
    input logic [31:0] a, wd,  
    output logic [31:0] rd  
);  
  
    logic [31:0] RAM[63:0];  
  
    assign rd = RAM[a[31:2]];  
  
    always_ff @(posedge clk)  
        if (we) RAM[a[31:2]] <= wd;  
  
endmodule
```


Модуль процессора

```
module mips(  
    input logic clk, reset,  
    output logic [31:0] pc,  
    input logic [31:0] instr,  
    output logic memwrite,  
    output logic [31:0] aluout, writedata,  
    input logic [31:0] readdata  
);  
  
    logic memtoreg, alusrc, regdst, regwrite, jump, pcsrc, zero;  
    logic [2:0] alucontrol;  
    controller c(  
        instr[31:26], instr[5:0], zero, memtoreg, memwrite, pcsrc,  
        alusrc, regdst, regwrite, jump, alucontrol);  
  
    datapath dp(  
        clk, reset, memtoreg, pcsrc, alusrc, regdst, regwrite, jump,  
        alucontrol, zero, pc, instr, aluout, writedata, readdata);  
endmodule
```

Управляющее устройство

```
module controller(  
    input logic [5:0] op, funct,  
    input logic zero,  
    output logic memtoreg, memwrite,  
    output logic pcsrc, alusrc,  
    output logic regdst, regwrite,  
    output logic jump,  
    output logic [2:0] alucontrol  
);  
  
    logic [1:0] aluop;  
    logic branch;  
  
    maindec md(op, memtoreg, memwrite, branch, alusrc,  
        regdst, regwrite, jump, aluop);  
  
    aludec ad(funct, aluop, alucontrol);  
  
    assign pcsrc = branch & zero;  
  
endmodule
```

Главный дешифратор

```
module maindec(  
    input logic [5:0] op,  
    output logic memtoreg, memwrite,  
    output logic branch, alusrc,  
    output logic regdst, regwrite,  
    output logic jump,  
    output logic [1:0] aluop  
);  
  
    logic [8:0] controls;  
  
    assign {regwrite, regdst, alusrc, branch, memwrite,  
        memtoreg, jump, aluop} = controls;  
  
    always_comb  
        case(op)  
            6'b000000: controls <= 9'b110000010; // RTYPE  
            6'b100011: controls <= 9'b101001000; // LW  
            6'b101011: controls <= 9'b001010000; // SW  
            6'b000100: controls <= 9'b000100001; // BEQ  
            6'b001000: controls <= 9'b101000000; // ADDI  
            6'b000010: controls <= 9'b000000100; // J  
            default: controls <= 9'bxxxxxxxx; // illegal op  
        endcase  
  
endmodule
```

Дешифратор АЛУ

```
module aludec(  
    input logic [5:0] funct,  
    input logic [1:0] aluop,  
    output logic [2:0] alucontrol  
);  
  
    always_comb  
        case(aluop)  
            2'b00: alucontrol <= 3'b010; // add (for lw/sw/addi)  
            2'b01: alucontrol <= 3'b110; // sub (for beq)  
            default:  
                case(funct) // R-type instructions  
                    6'b100000: alucontrol <= 3'b010; // add  
                    6'b100010: alucontrol <= 3'b110; // sub  
                    6'b100100: alucontrol <= 3'b000; // and  
                    6'b100101: alucontrol <= 3'b001; // or  
                    6'b101010: alucontrol <= 3'b111; // slt  
                    default: alucontrol <= 3'bxxx; // ???  
                endcase  
            endcase  
        endcase  
endmodule
```

```

input logic clk, reset,
input logic memtoreg, pcsrc,
input logic alusrc, regdst,
input logic regwrite, jump,
input logic [2:0] alucontrol,
output logic zero,
output logic [31:0] pc,
input logic [31:0] instr,
output logic [31:0] aluout, writedata,
input logic [31:0] readdata
);

logic [4:0] writereg;
logic [31:0] pcnext, pcnextbr, pcplus4, pcbranch;
logic [31:0] signimm, signimmsh;
logic [31:0] srca, srcb;
logic [31:0] result;

// next PC logic
flop # (32) pcreg (clk, reset, pcnext, pc);
adder      pcadd1 (pc, 32'b100, pcplus4);
sl2        immsh (signimm, signimmsh);
adder      pcadd2 (pcplus4, signimmsh, pcbranch);
mux2 # (32) pcbrmux (pcplus4, pcbranch, pcsrc, pcnextbr);
mux2 # (32) pcmux (pcnextbr, {pcplus4[31:28], instr[25:0], 2'b00}, jump, pcnext);

// register file logic
regfile    rf (clk, regwrite, instr[25:21], instr[20:16], writereg, result, srca, writedata);
mux2 # (5) wrmux (instr[20:16], instr[15:11], regdst, writereg);
mux2 # (32) resmux (aluout, readdata, memtoreg, result);
signext    se (instr[15:0], signimm);

// ALU logic
mux2 # (32) srcbmux (writedata, signimm, alusrc, srcb);
alu # (32)  alu (srca, srcb, alucontrol, aluout, zero);

```

Файл регистров

```
module regfile(  
    input logic clk,  
    input logic we3,  
    input logic [4:0] ra1, ra2, wa3,  
    input logic [31:0] wd3,  
    output logic [31:0] rd1, rd2  
);  
  
    logic [31:0] rf[31:0];  
  
    always_ff @(posedge clk)  
        if (we3) rf[wa3] <= wd3;  
  
    assign rd1 = (ra1 != 0) ? rf[ra1] : 0;  
    assign rd2 = (ra2 != 0) ? rf[ra2] : 0;  
  
endmodule
```

ALU

```
module alu #(parameter WIDTH = 4) (  
    input logic [WIDTH-1:0] operandA, operandB,  
    input logic [2:0] funcsel,  
    output logic [WIDTH-1:0] result,  
    output logic zero  
);  
  
    logic [WIDTH-1:0] maybeinvertedB;  
    assign maybeinvertedB = funcsel[2] ? ~operandB : operandB;  
  
    logic [WIDTH-1:0] sum;  
    assign sum = operandA + maybeinvertedB + funcsel[2];  
  
    always_comb  
        case(funcsel[1:0])  
            2'b00: result <= operandA & maybeinvertedB;  
            2'b01: result <= operandA | maybeinvertedB;  
            2'b10: result <= sum;  
            2'b11: result <= {{WIDTH-1{1'b0}}, sum[WIDTH-1]};  
        endcase  
  
    assign zero = (result == {WIDTH{1'b0}}) ? 1'b1 : 1'b0 ;  
  
endmodule
```

```
module adder(  
    input logic [31:0] a, b,  
    output logic [31:0] y  
);  
  
    assign y = a + b;  
  
endmodule  
  
module sl2(  
    input logic [31:0] a,  
    output logic [31:0] y  
);  
  
    // shift left by 2  
    assign y = {a[29:0], 2'b00};  
  
endmodule  
  
module signext(  
    input logic [15:0] a,  
    output logic [31:0] y  
);  
  
    assign y = {{16{a[15]}}, a};  
  
endmodule
```

Сумматор, сдвиг влево и
знаковое увеличение разрядности

Регистр и мультиплексор

```
module flopr #(parameter WIDTH = 8) (  
    input logic clk, reset,  
    input logic [WIDTH-1:0] d,  
    output logic [WIDTH-1:0] q  
);  
  
    always_ff @(posedge clk, posedge reset)  
        if (reset)  
            q <= 0;  
        else  
            q <= d;  
  
endmodule  
  
module mux2 #(parameter WIDTH = 8) (  
    input logic [WIDTH-1:0] d0, d1,  
    input logic s,  
    output logic [WIDTH-1:0] y  
);  
  
    assign y = s ? d1 : d0;  
  
endmodule
```

```
module testbench();

    logic clk;
    logic reset;
    logic [31:0] writedata, dataadr;
    logic memwrite;

    // instantiate device to be tested
    top dut (clk, reset, writedata, dataadr, memwrite);

    // initialize test
    initial begin
        reset <= 1; # 22; reset <= 0;
    end


    // generate clock to sequence tests
    always begin
        clk <= 1; # 5; clk <= 0; # 5;
    end

    // check results
    always @(negedge clk) begin
        if (memwrite) begin
            if (dataadr === 84 & writedata === 7) begin
                $display("Simulation succeeded");
                $stop;
            end else if (dataadr !== 80) begin
                $display("Simulation failed");
                $stop;
            end
        end
    end
end


endmodule
```

Тестовое окружение

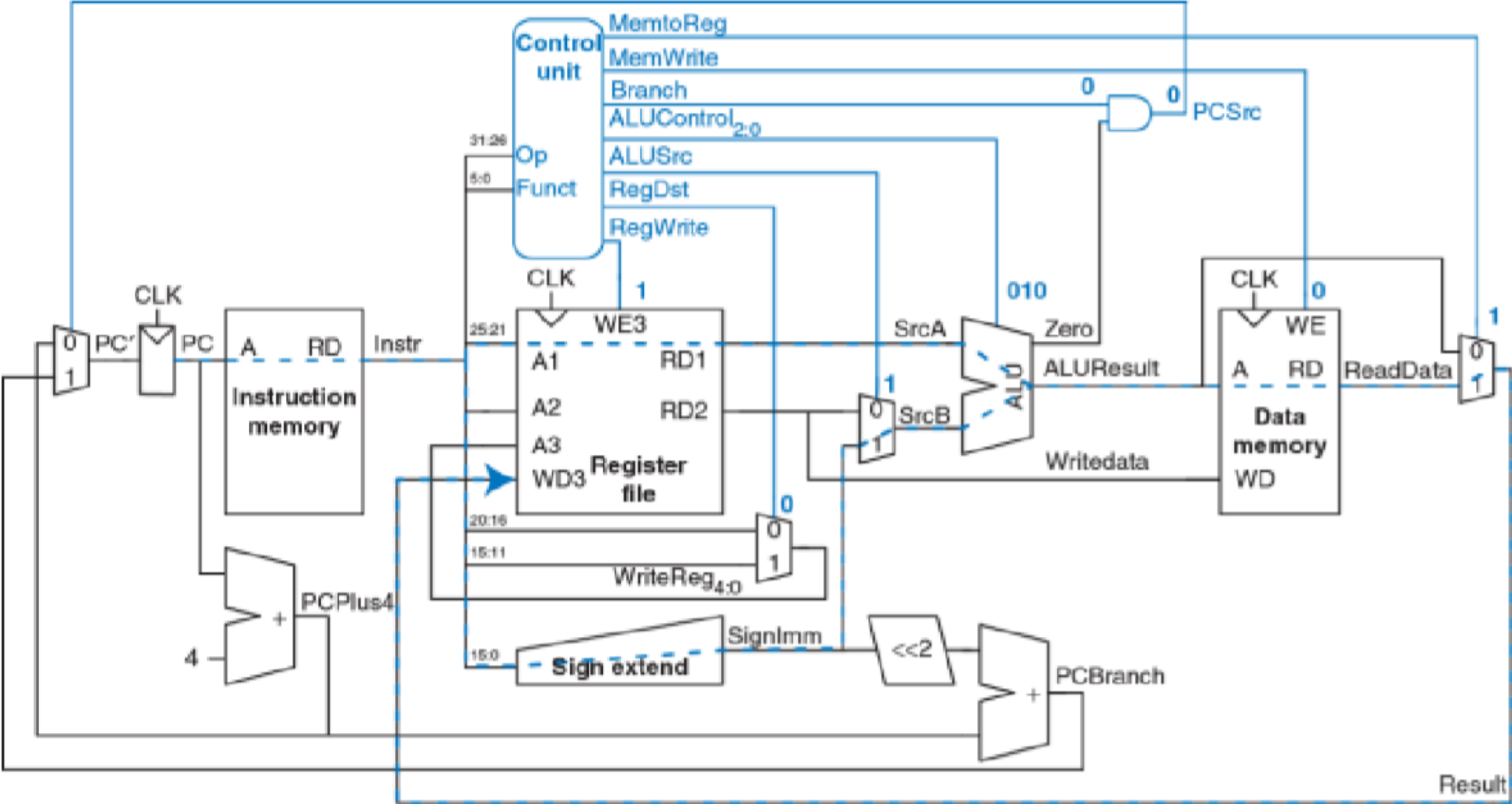
Цепь с наибольшей задержкой для команды lw



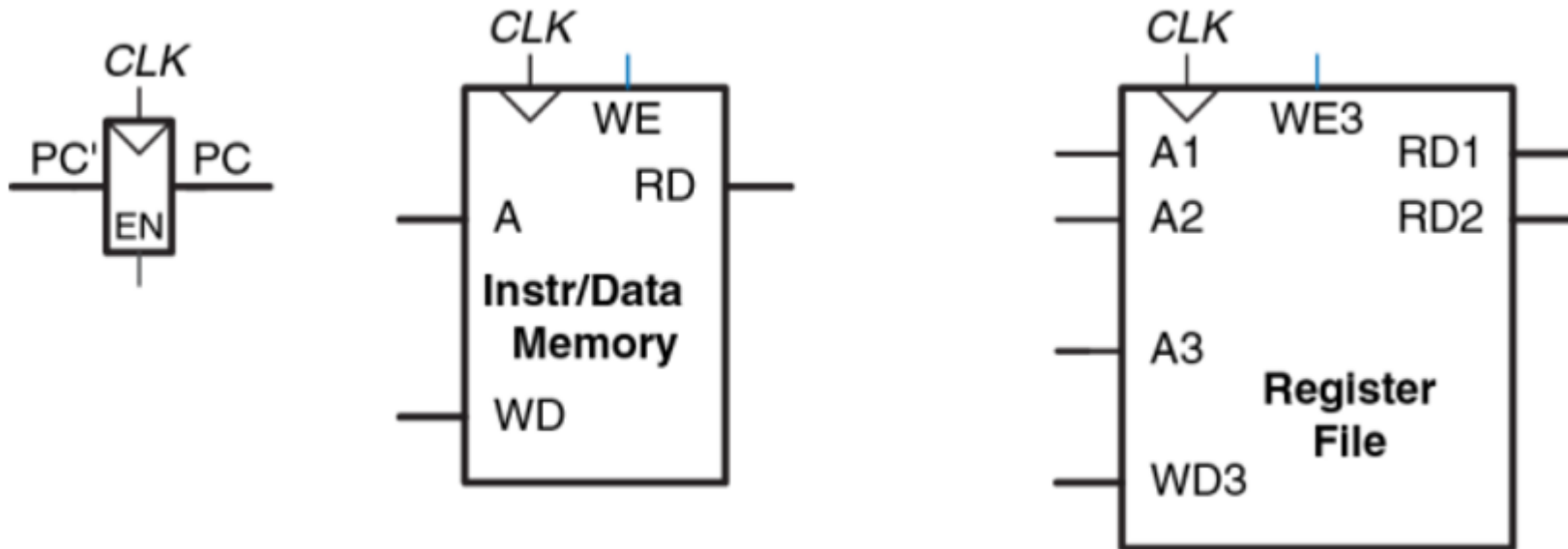
Хранящие архитектурное состояние элементы.
Общая память команд и данных.




Выборка команды из памяти

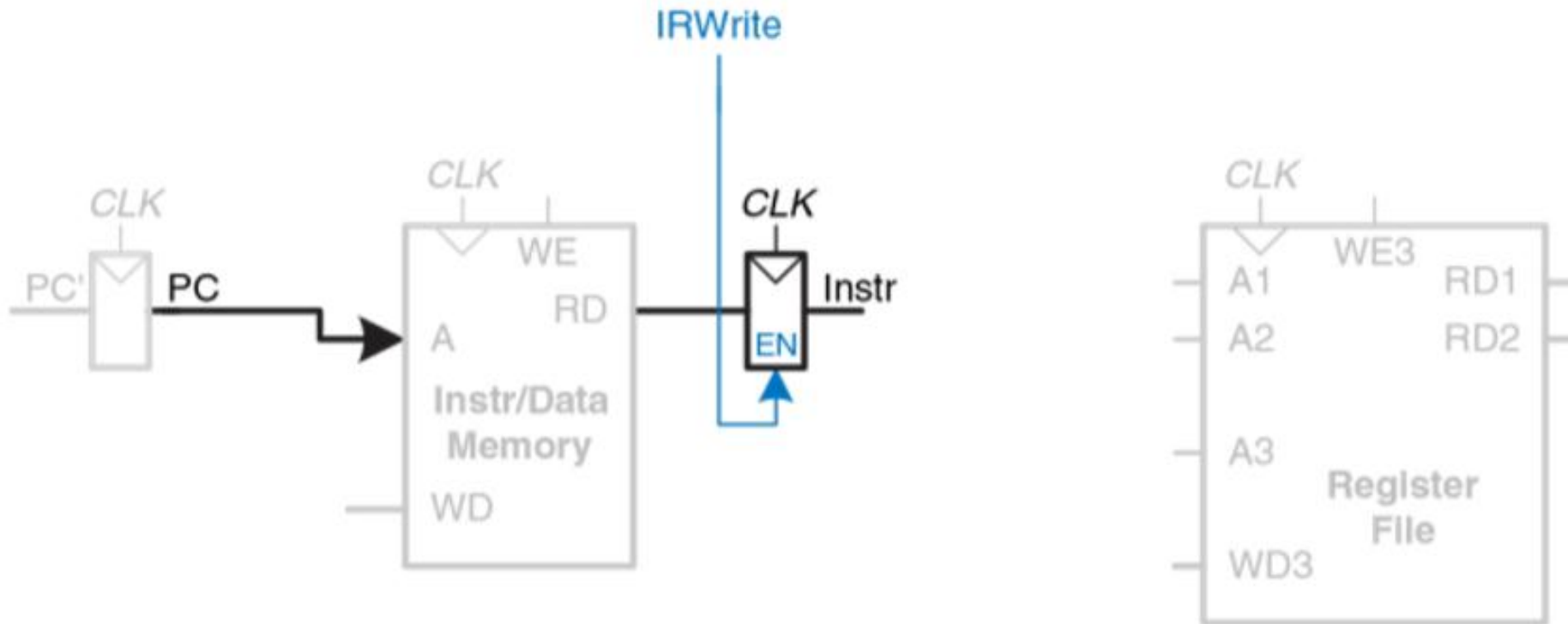

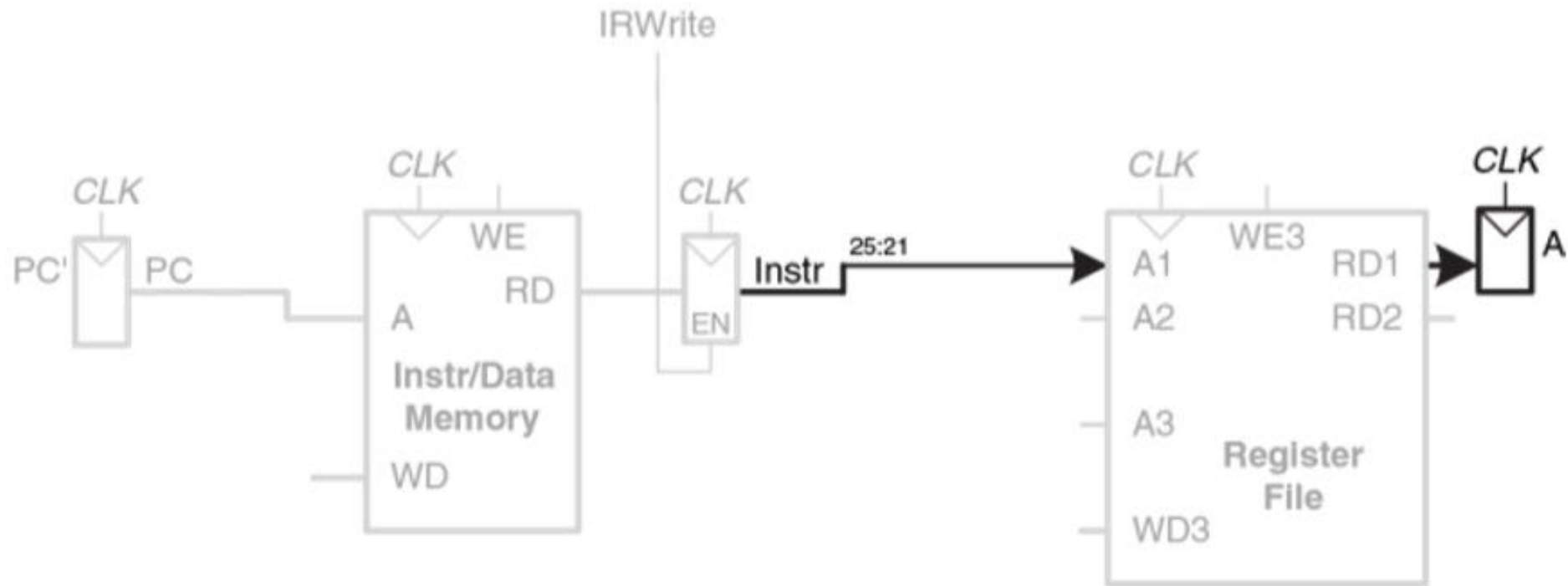
Чтение операнда команды **Iw** из регистрового файла



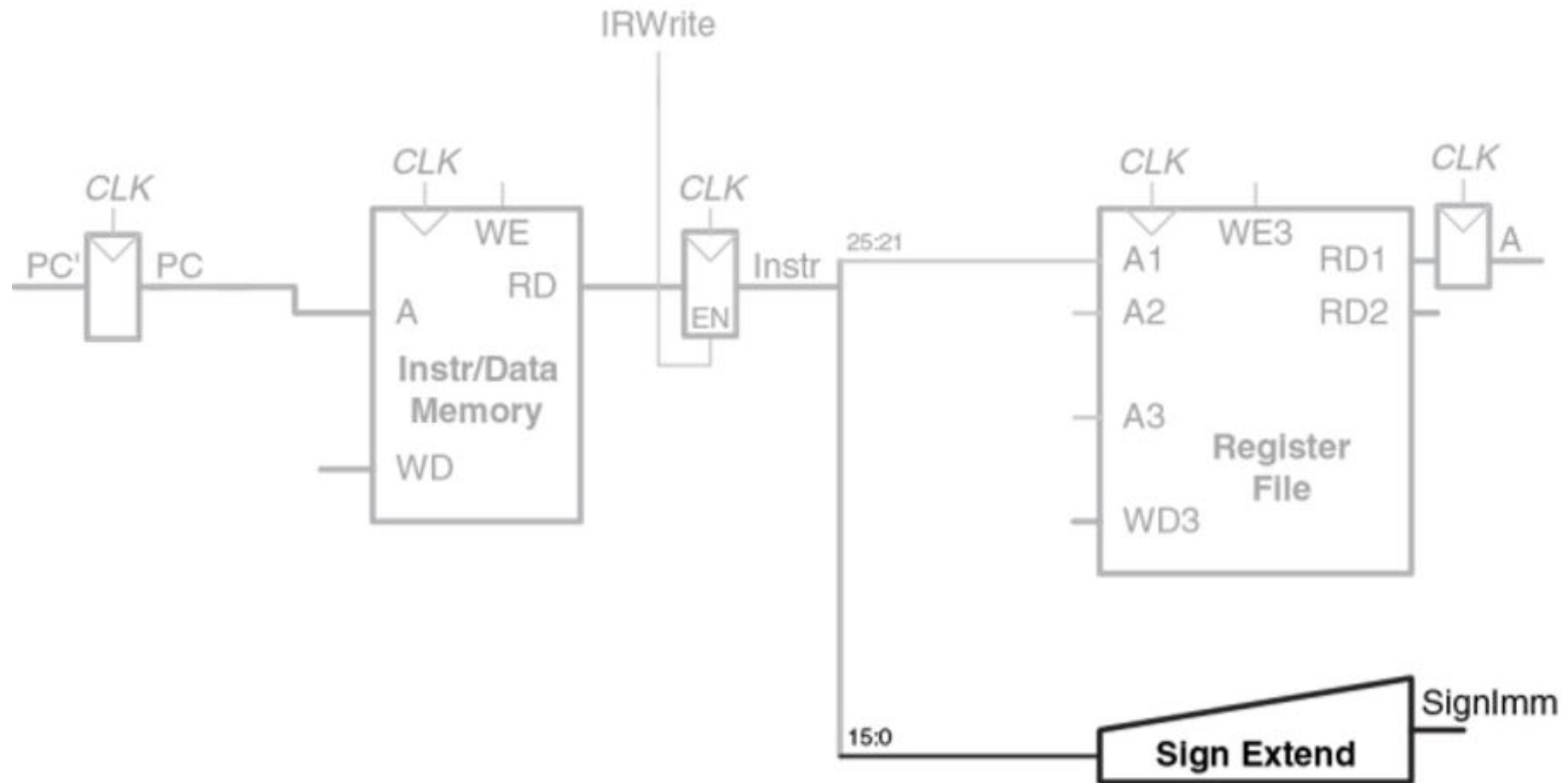
Знаковое расширение непосредственного операнда




Сложение базового адреса и смещения

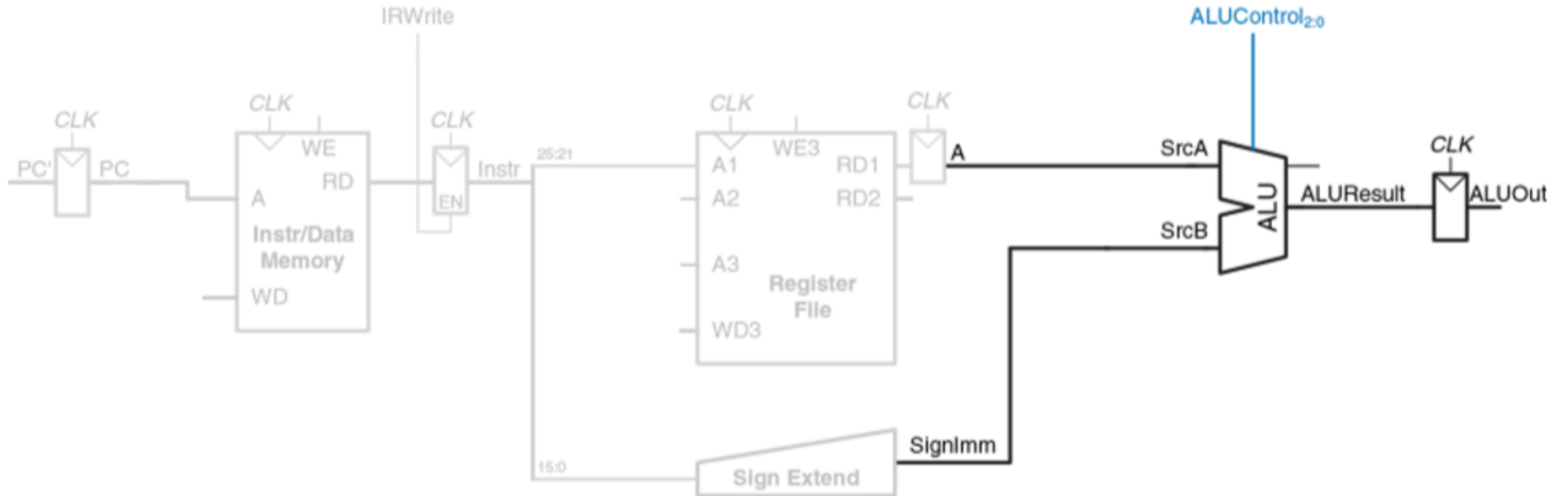


Загрузка данных из памяти

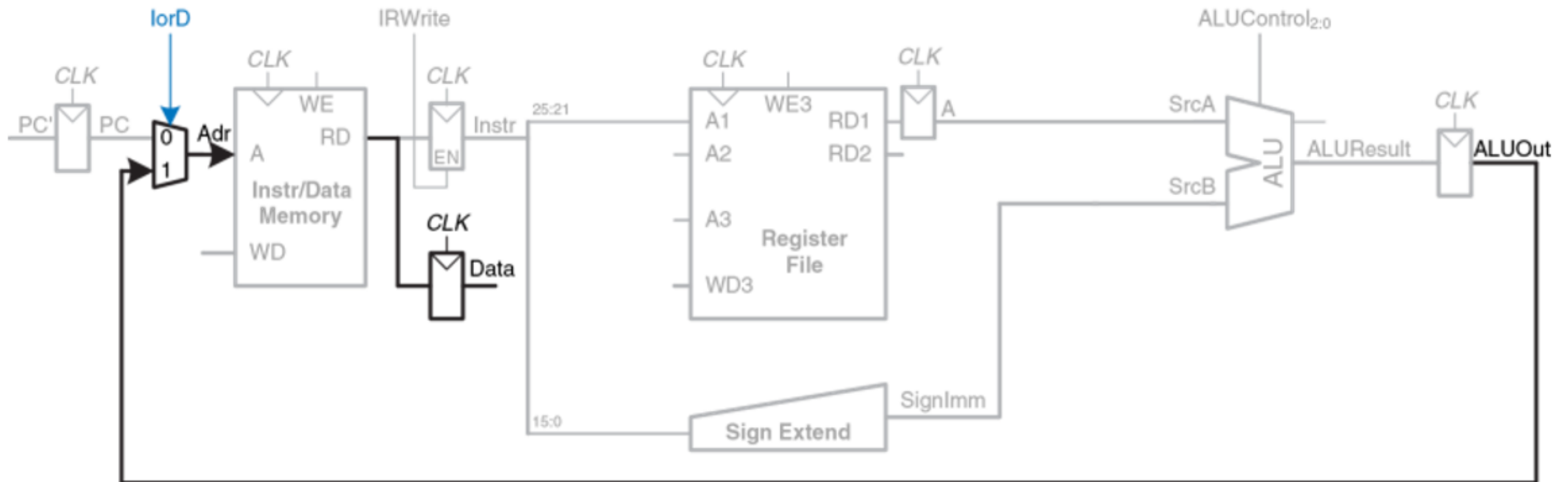


Запись данных в регистровый файл

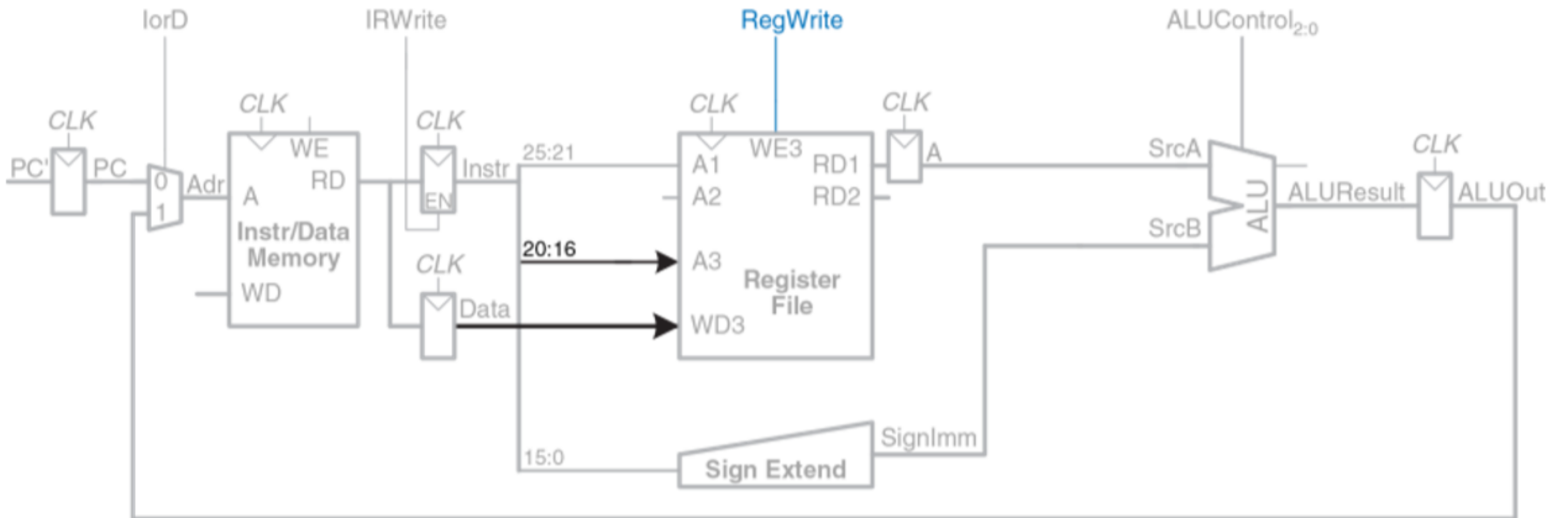


Увеличение счетчика команд на четыре

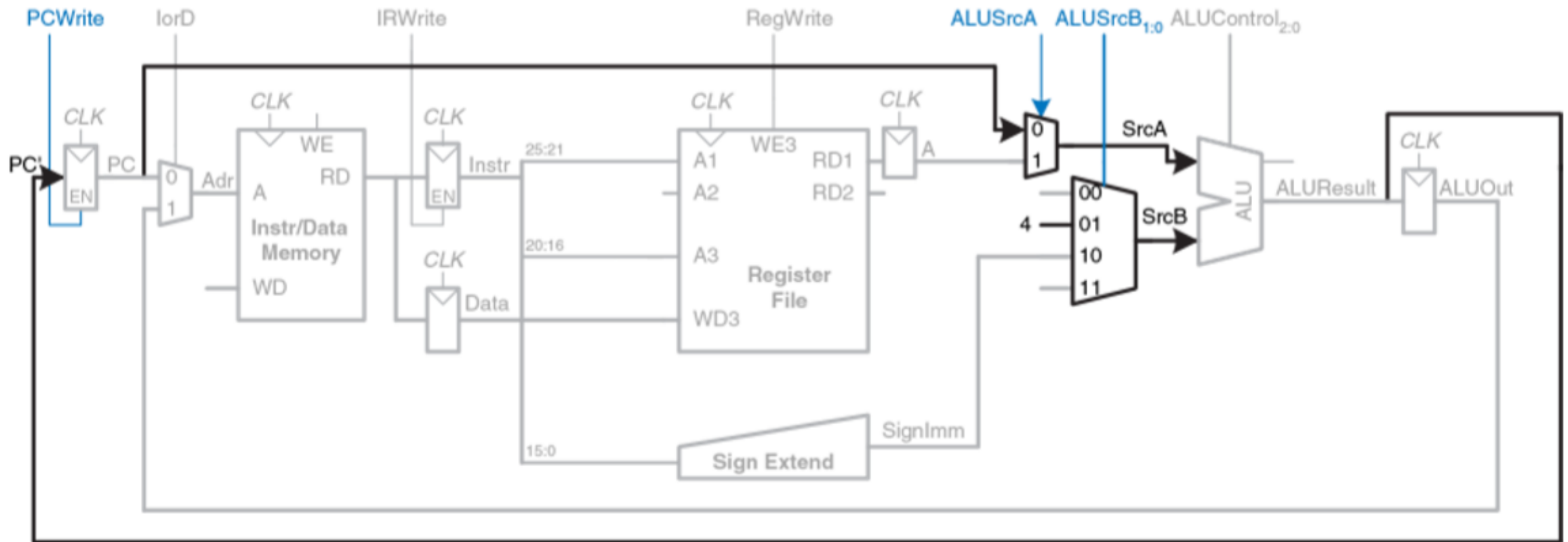


Поддержка команды SW

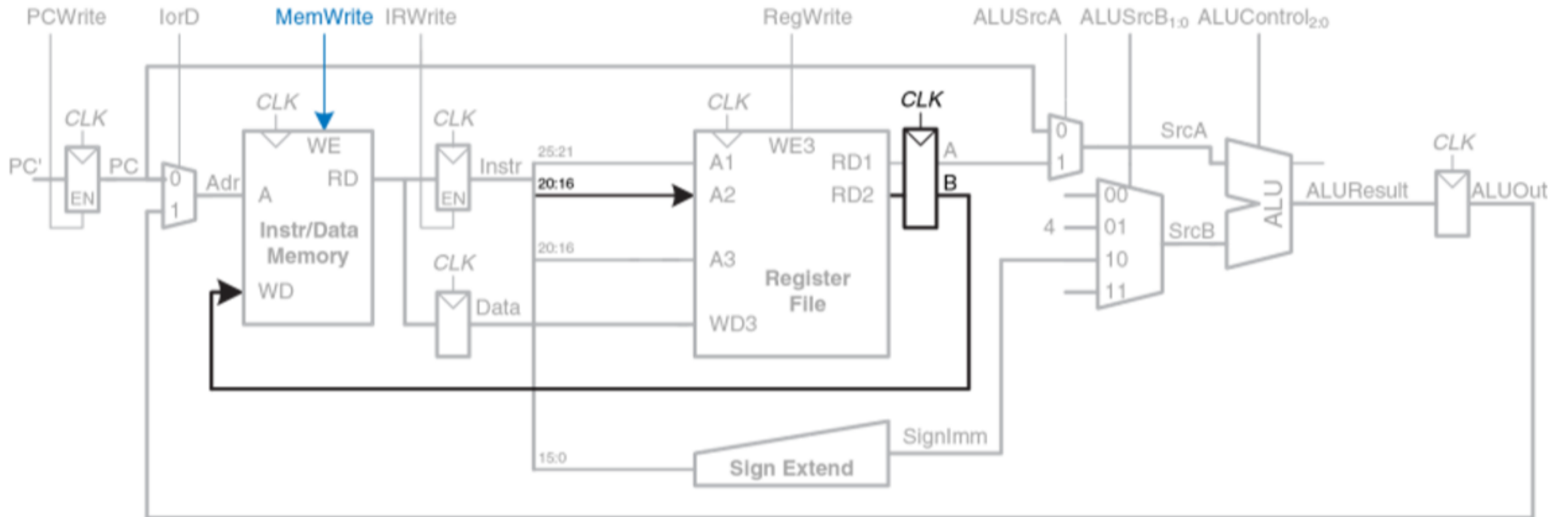


Поддержка команд типа R

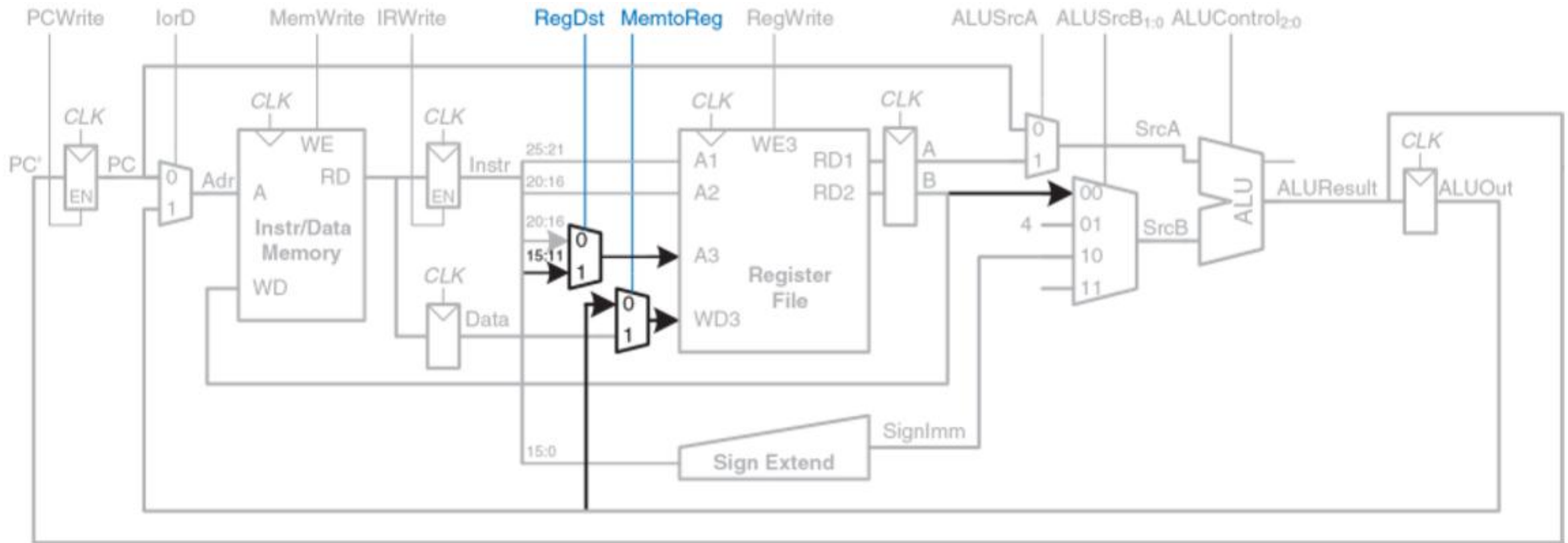



Поддержка команды beq

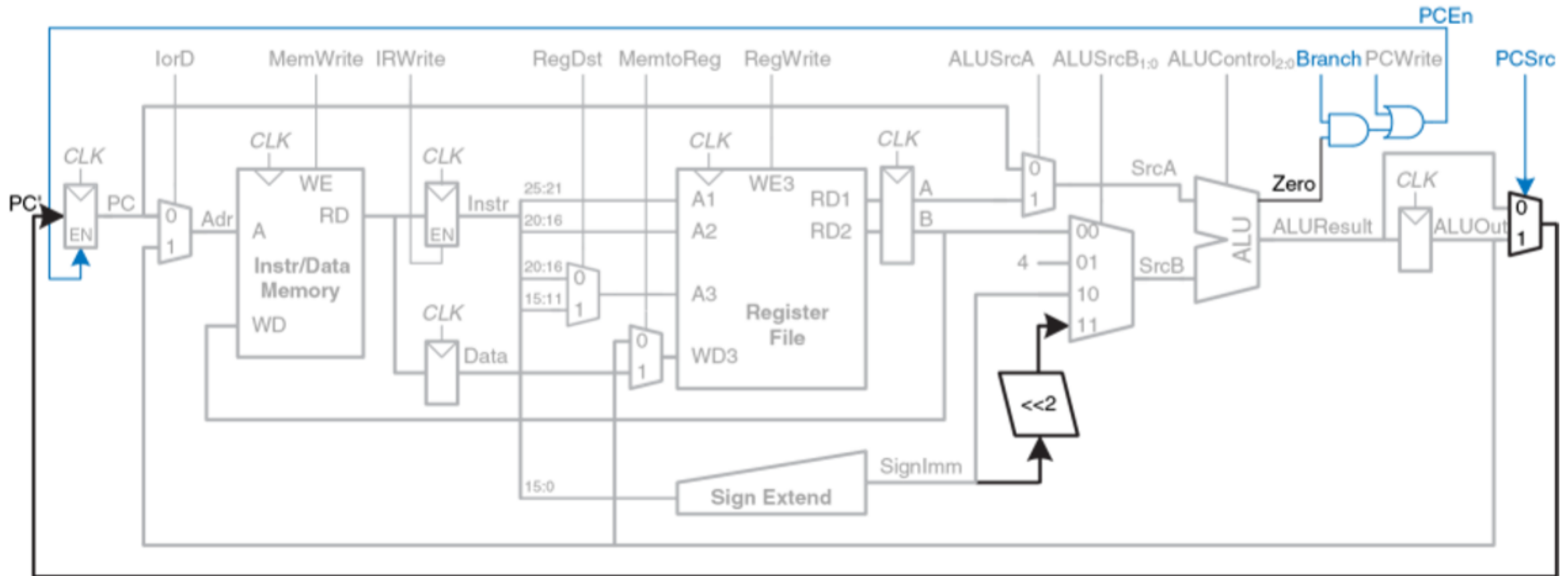

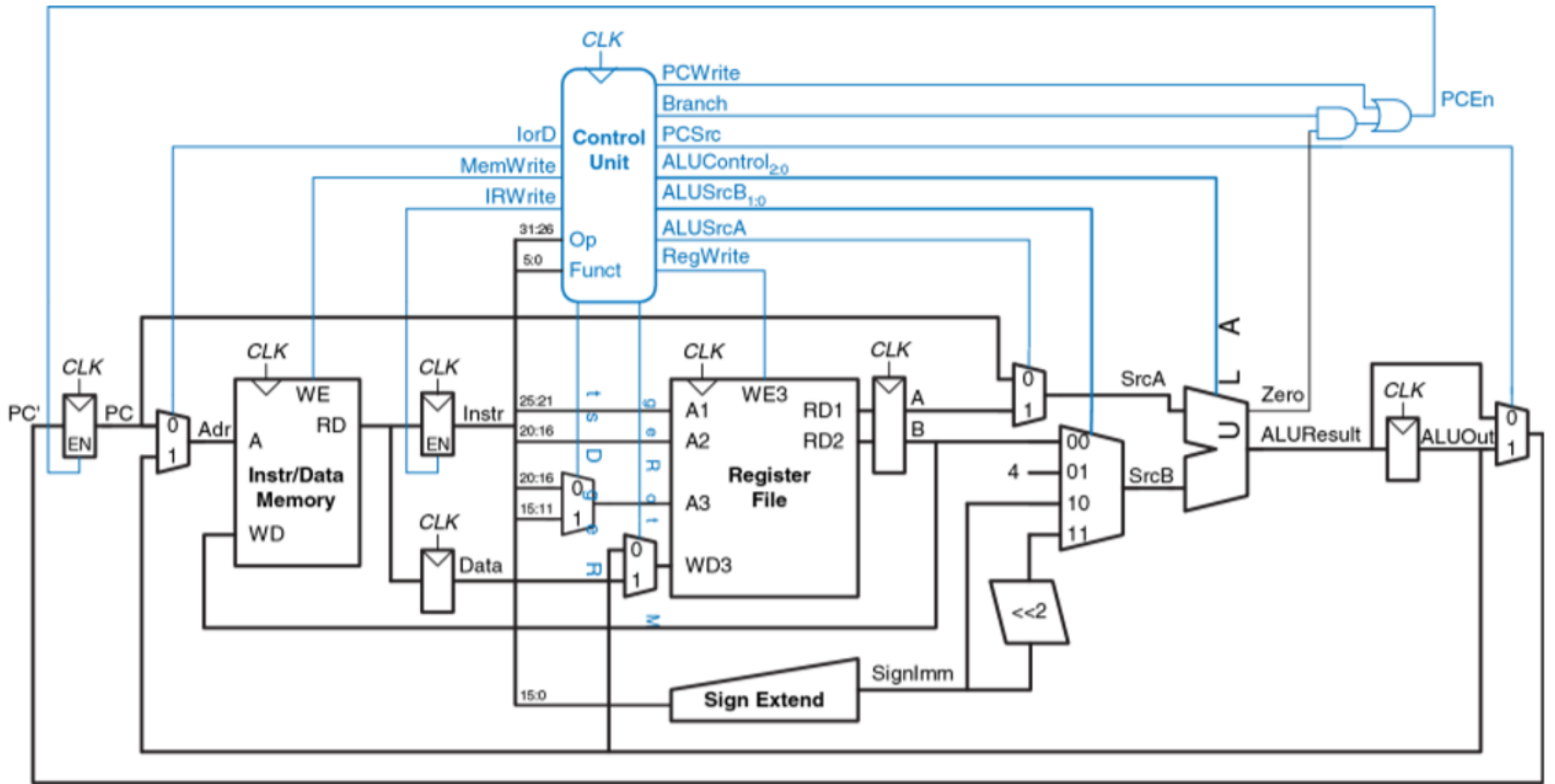


Многотактное устройство управления

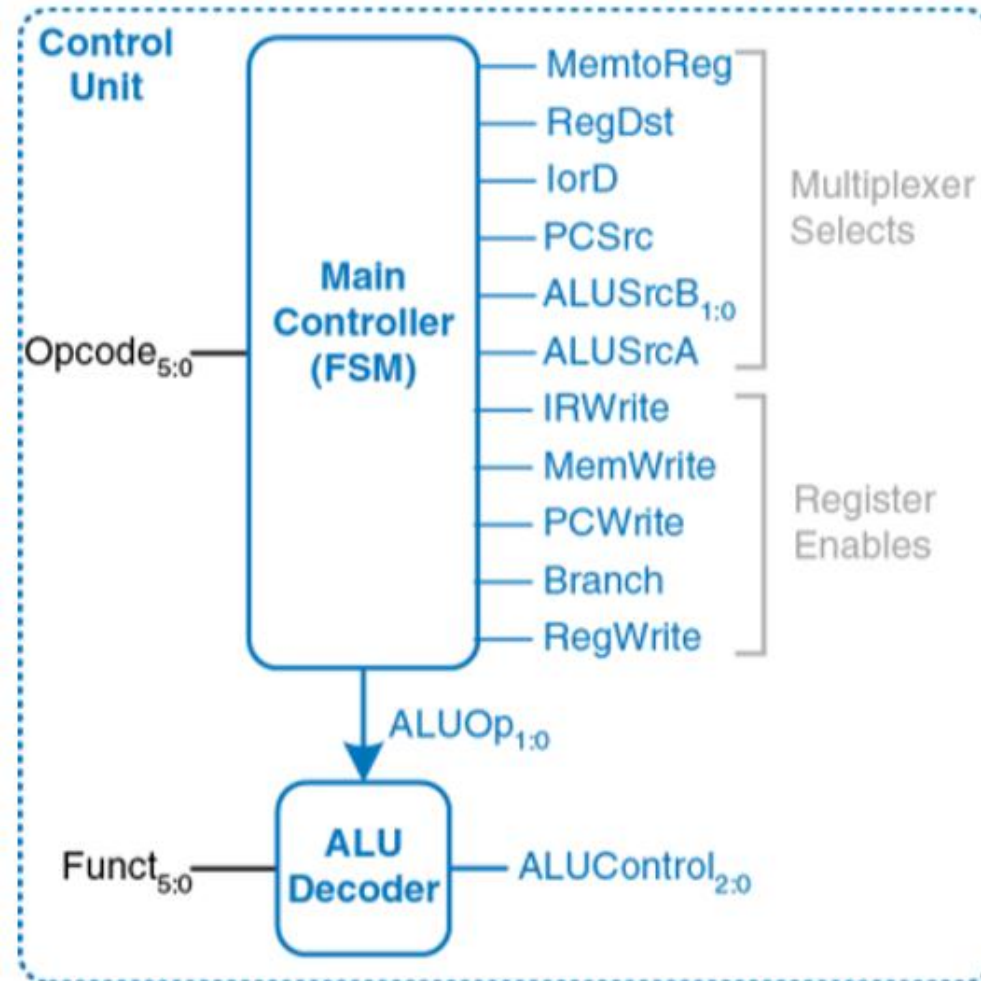


 

Этап выборки команды


Этап выборки команды

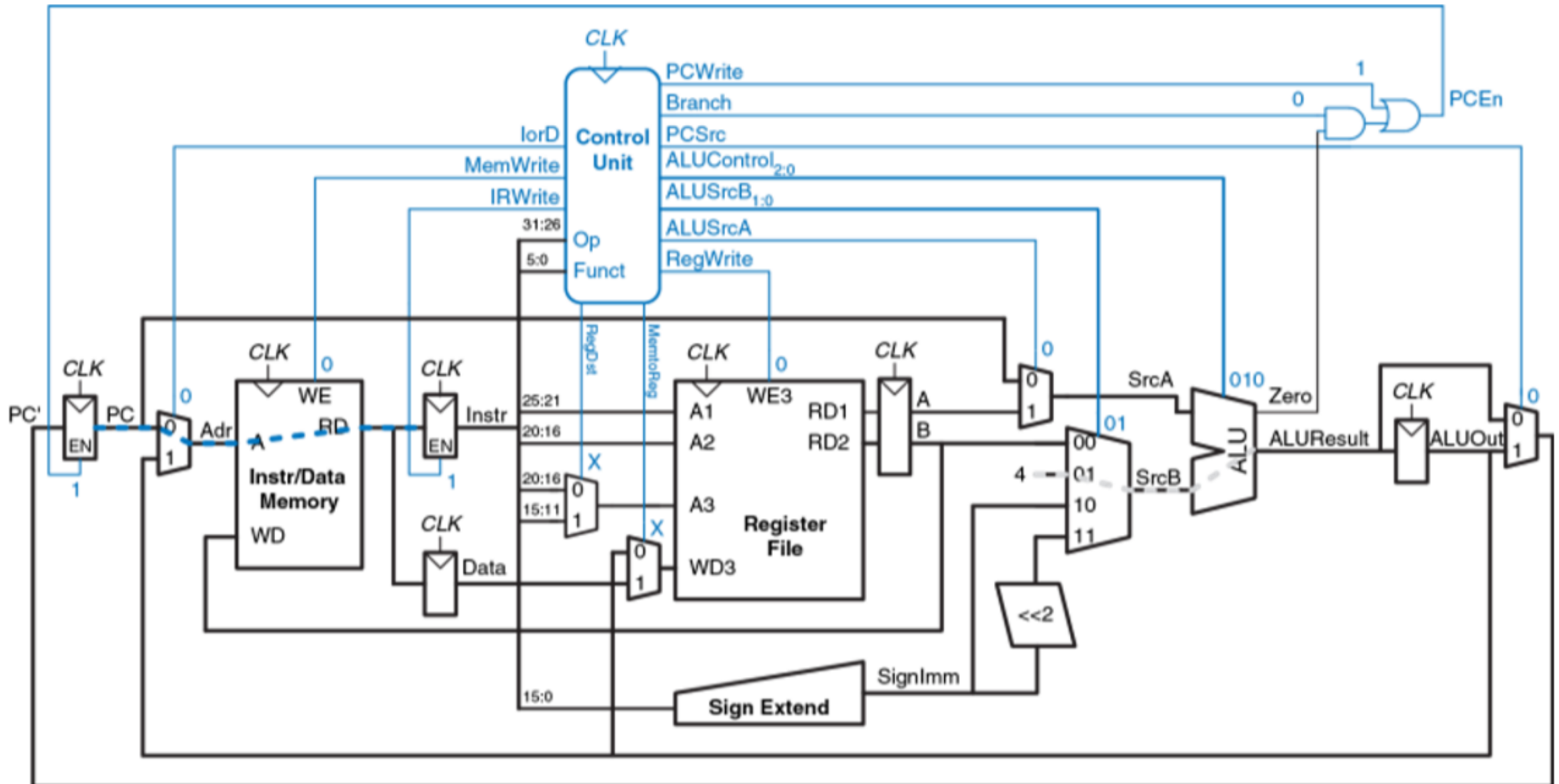

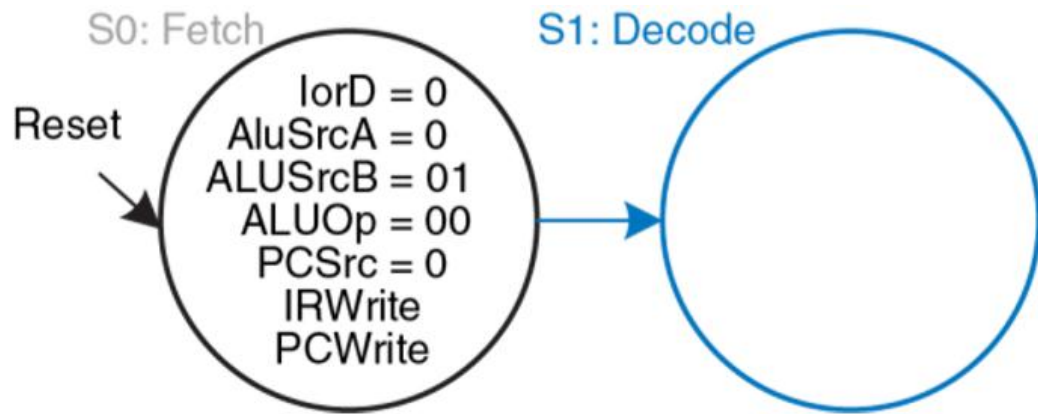


Этап дешифрации команды


Этап дешифрации команды

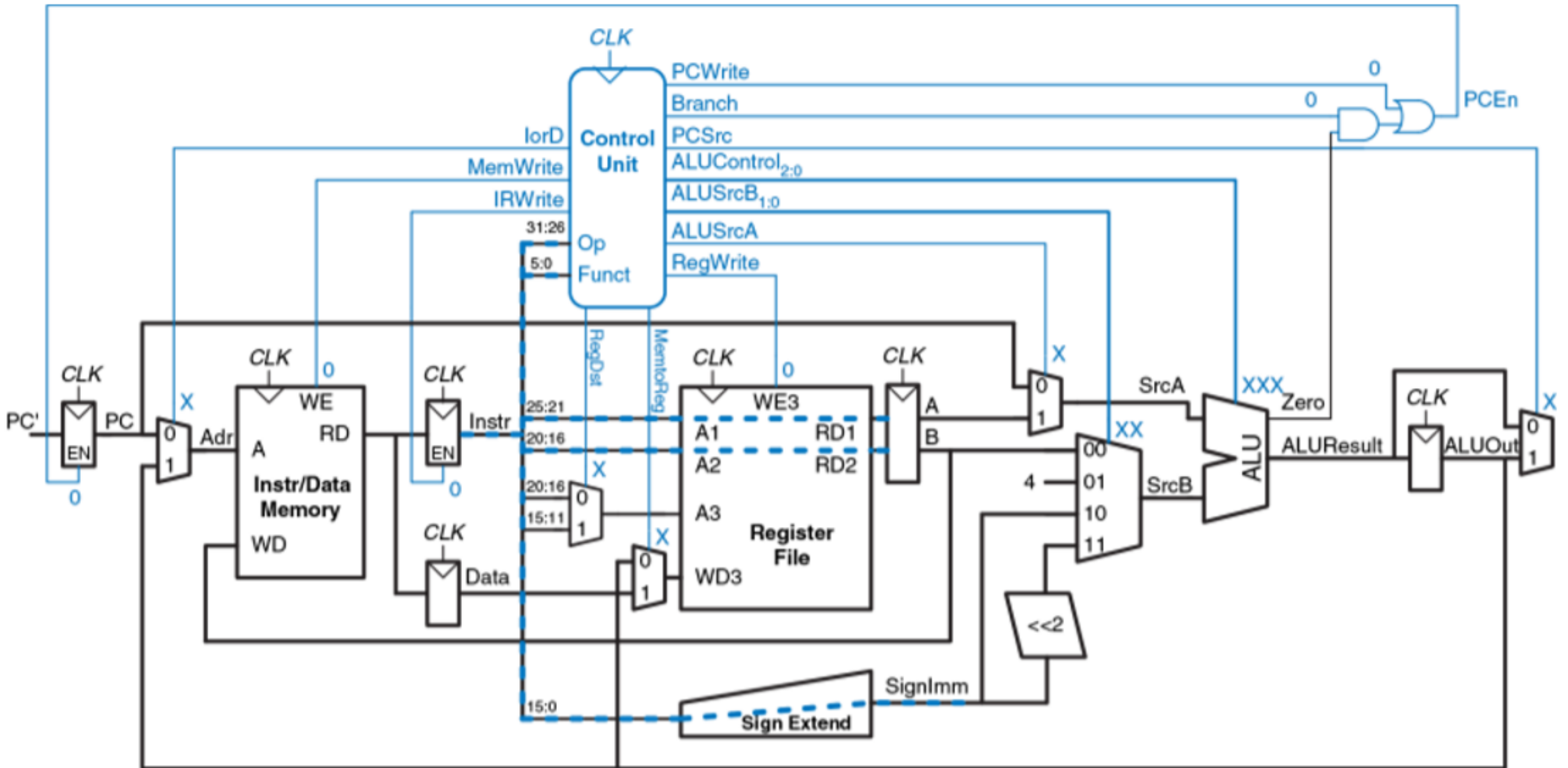


Вычисление адреса в памяти данных

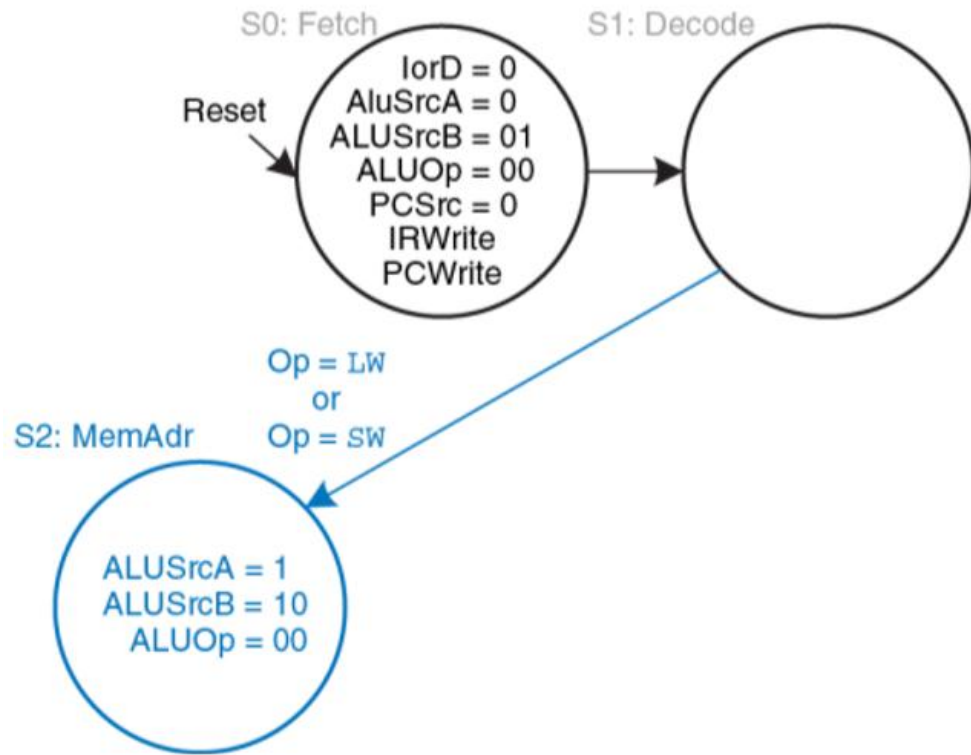


Вычисление адреса в памяти данных

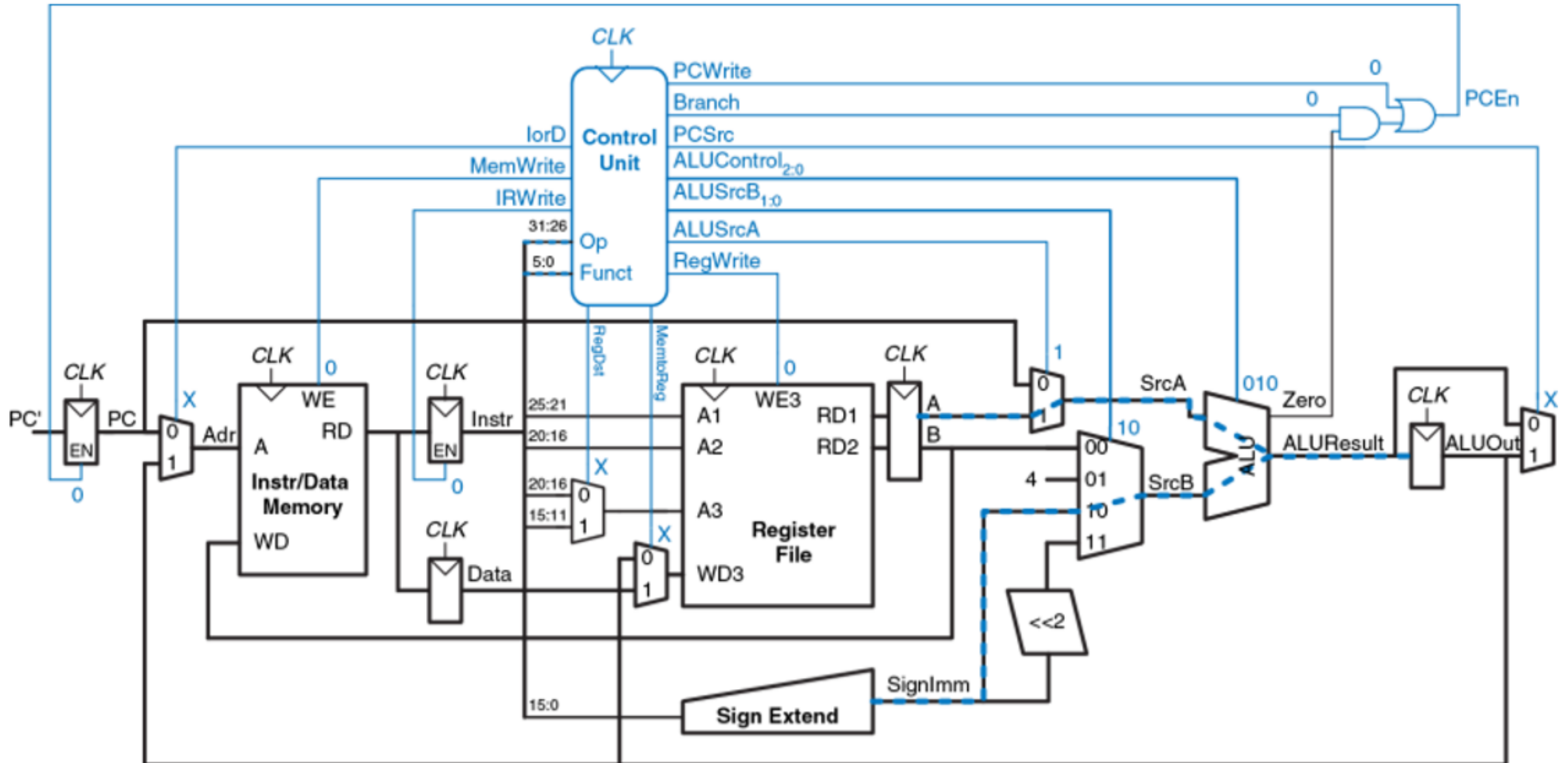


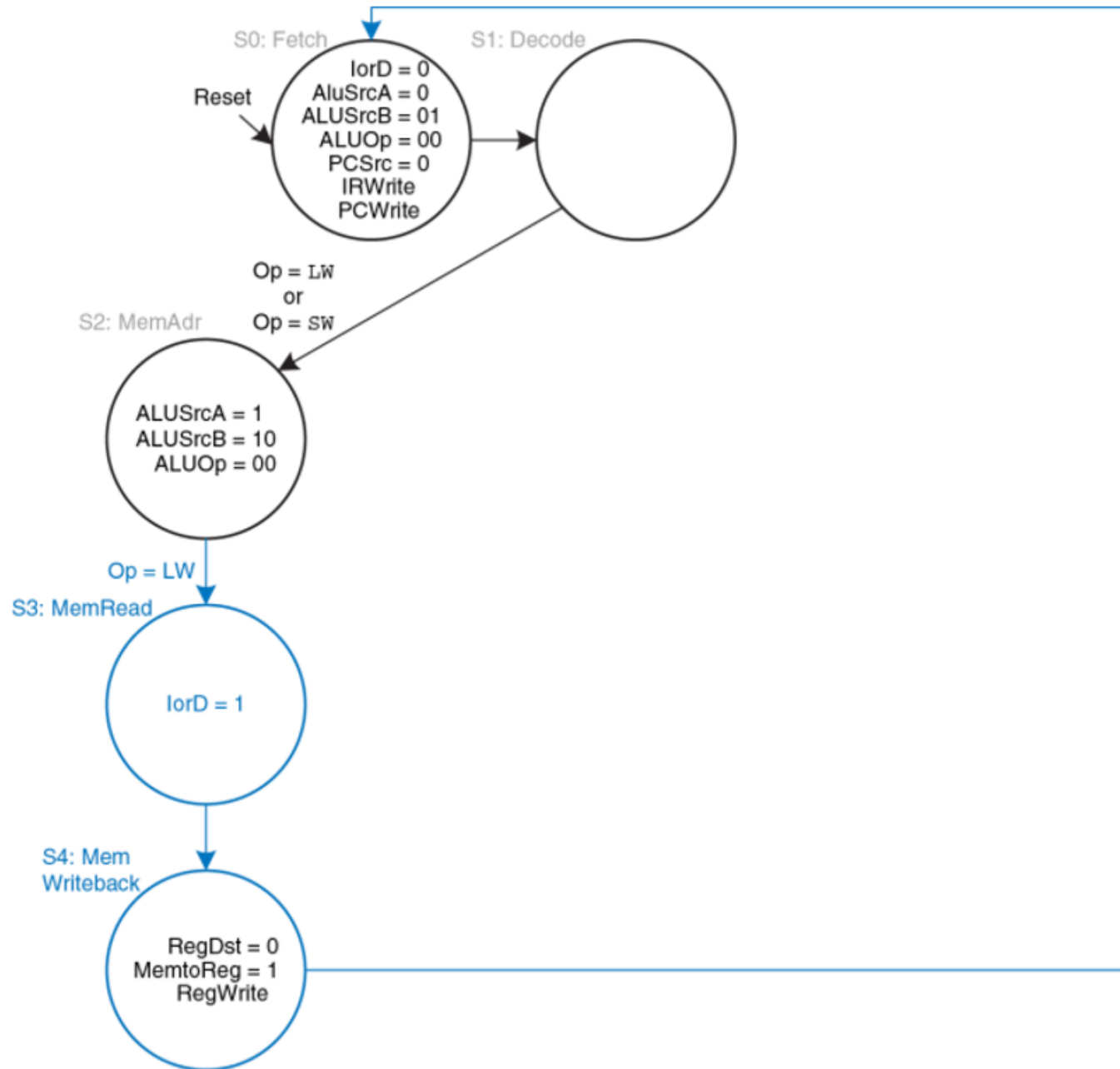


Чтение данных из
памяти

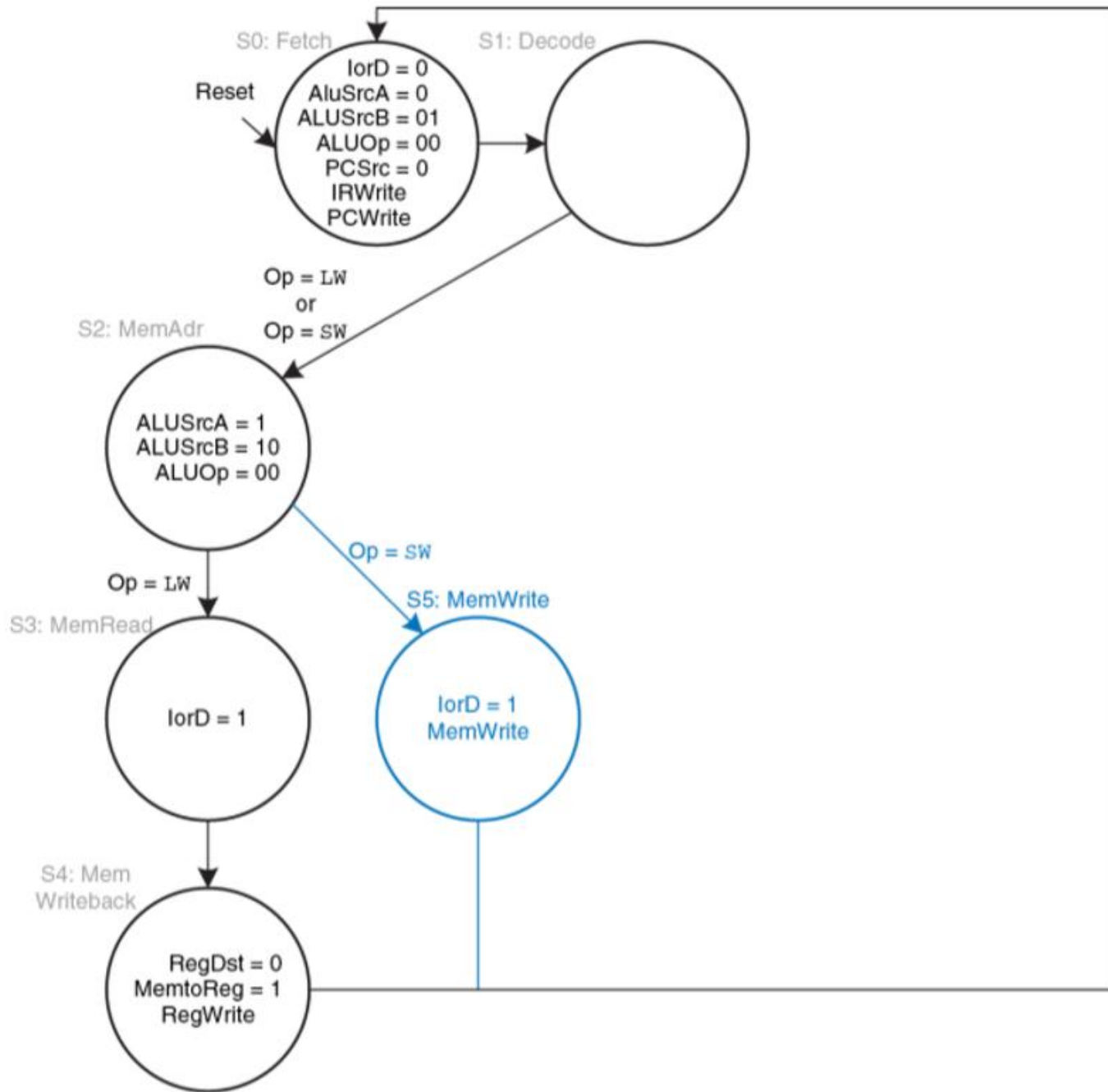

Запись в память
данных

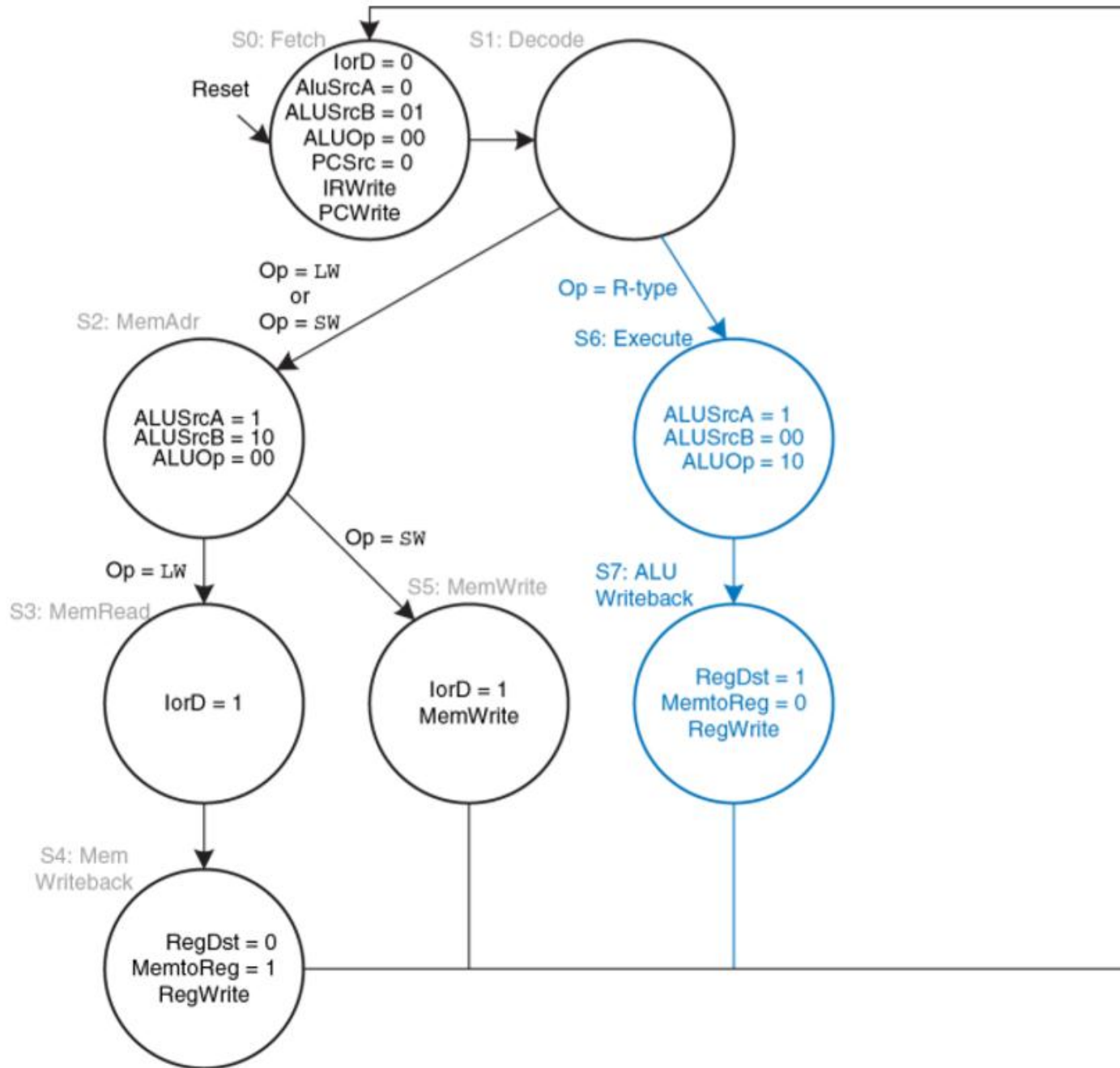

Вычисление
 результатов команд
 типа R

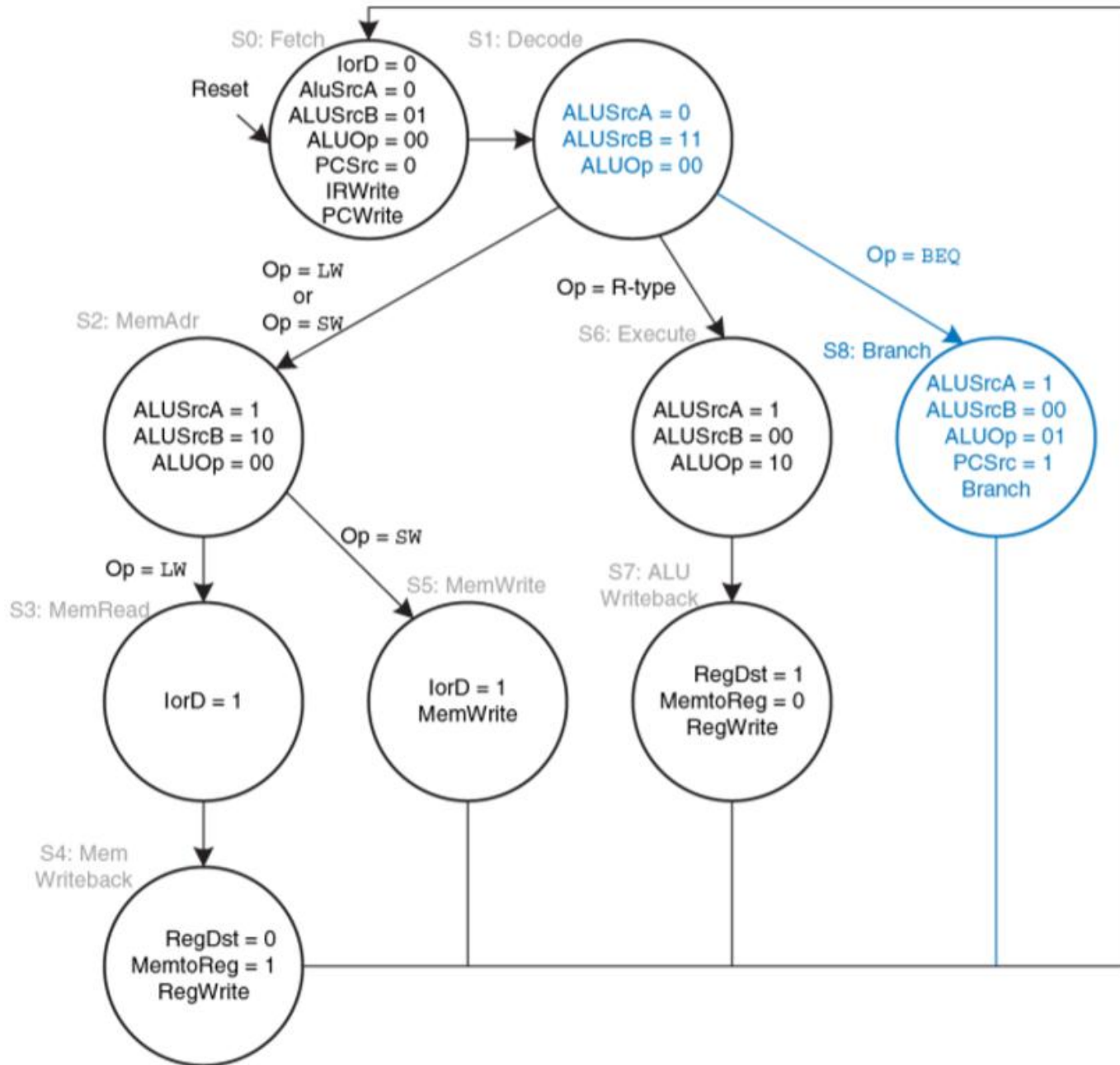

Выполнение
команды **beq**