

Лабораторная работа № 2. Арифметико-логическое устройство

1. Цель работы:

- Изучение новых конструкций языка Verilog (SystemVerilog)
- Реализация схемы АЛУ
- Написание теста для проверки АЛУ

2. Краткие теоретические сведения

Арифметико-логическое устройство

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) – это устройство, которое принимает на входе два N -разрядных операнда и, в зависимости от управляющего сигнала, производит на них те или иные действия и выдаёт N -разрядный результат.

АЛУ имеет входы операндов A и B , входы выбора операций F , выход результата Y . Основой АЛУ служит сумматор, схема которого дополнена логикой, расширяющей функциональные возможности АЛУ и обеспечивающей его перестройку с одной операции на другую. На рисунке приведена схема АЛУ, выполняющего семь операций.

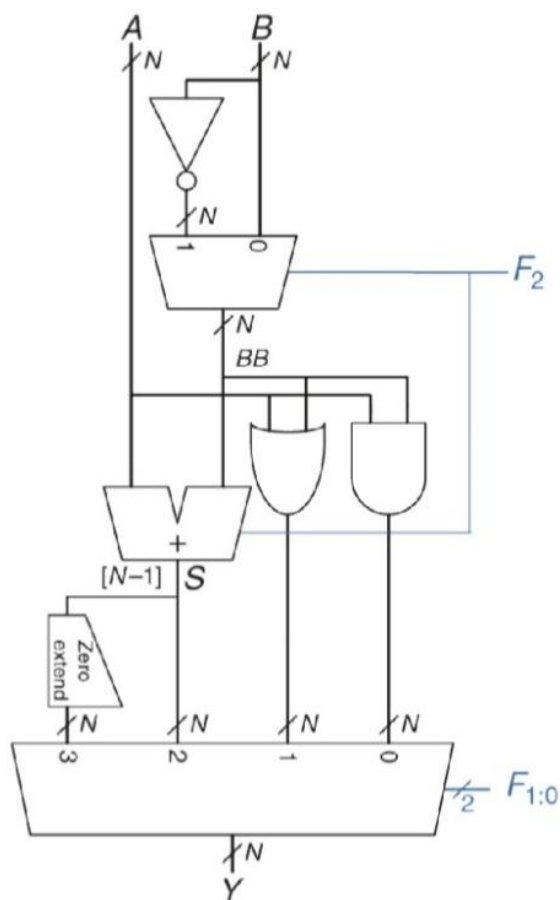


Рисунок 1 – Схема АЛУ

Функции, задаваемые селектором, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Функции селектора

F[2:0]	Функция
000	A & B
001	A B
010	A + B
011	не используется
100	A & ~B
101	A ~B
110	A – B
111	SLT*

*SLT(set if less than) – это функция которая выдаёт 1 если $A < B$, и 0 во всех остальных случаях.

Основные конструкции Verilog (SystemVerilog)

В языке Verilog (SystemVerilog) можно объединять провода в шины.

Например, строка

```
wire [9:0] a;
```

объявляет десятиразрядную шину. Из шины можно выбрать некоторый диапазон битов и назначить другой шине с таким же количеством битов:

```
wire [3:0] b = a[8:5];
```

Для записи целых чисел (констант) используется следующий синтаксис:

$N'BV$ value

где N это разрядность числа, V – система счисления, в которой это число записано, value – само число.

Например, число 41232_{10} мы можем записать следующим образом (в шестнадцатеричной системе счисления):

```
4'hA110
```

Внутри констант можно использовать символ «нижнее подчёркивание» для удобного разделения разрядов. Например, запись $8'b0010_0001$ будет эквивалентна записи $8'b00100001$.

Блок always

Для удобства описания схем язык Verilog имеет процедурные блоки «always».

Для описания процедурного блока используется следующий синтаксис:

```
always @( <sensitivity_list> ) <statements>
```

Где <sensitivity_list> – это список всех входных сигналов, к которым чувствителен блок. Т.е. оператор выполняется только тогда, когда случается событие, заданное в списке чувствительности.

Такую запись можно прочитать следующим образом: "Всегда выполнять выражения <statements> при изменении сигналов, описанных в списке чувствительности <sensitivity list>".

Операторы always можно использовать для создания триггеров, защелок или комбинационной логики в зависимости от списка чувствительности и

оператора. Из-за подобной гибкости языка при синтезе аппаратных блоков можно непреднамеренно получить нежелательную конфигурацию.

Во избежание таких ошибок в SystemVerilog введены операторы `always_ff`, `always_latch` и `always_comb`. Оператор `always_ff` ведет себя так же, как `always`, но используется только тогда, когда подразумевается синтез триггеров, и позволяет инструментальной среде в противном случае выдавать предупреждение. Оператор `always_comb`, соответственно, используется только тогда, когда необходимо синтезировать комбинационную логику.

Типы присвоений

В языке Verilog (System Verilog) существует три типа присвоений – непрерывное (постоянное), блокирующее, неблокирующее.

Непрерывное (постоянное) присвоение всегда разворачивается в комбинационную логику. Непрерывное присваивание может встречаться в операторе `assign`.левой частью всегда является сигнал, правой — выражение, использующее любые другие сигналы.

Пример, приведённый в листинге 1 синтезируется в схему, изображенную на рисунке 2.

Листинг 1 – Использование непрерывного присваивания

```
wire a,b;  
assign a=~b;
```

 


Рисунок 2 – Схема, синтезируемая по коду из листинга 1

Такой тип присваиваний применяется вне процедурных блоков.

Внутри процедурных блоков применяются блокирующие (`blocking, =`) и неблокирующие (`nonblocking, <=`) присваивания (вместе называемые процедурными).

Все операторы неблокирующего присваивания внутри одного блока `always` «выполняются» одновременно, а условия, определяющие произойдут присваивания или нет, определяются заранее. К моменту присваивания, обычно это фронт тактирующего сигнала, все используемые в выражениях сигналы должны иметь установившиеся значения. В противном случае результат выполнения операции может быть непредсказуемым.

При использовании блокирующего присваивания операторы будут «выполняться» последовательно.

Часто использование блокирующих и неблокирующих присваиваний могут приводить к синтезу одинаковых схем.

Ниже рассмотрена разница между процедурными присваиваниями на примерах.

Пример в листинге 2 демонстрирует применение блокирующих присваиваний. Схема, получаемая при синтезе данного кода, приведена на рисунке 3.

Листинг 2 – Использование блокирующих присваиваний

```
module block_module1(  
  input logic clk,  
  inout logic x,  
  inout logic y  
);  
  
always @(posedge clk) begin  
  x = ~x;  
  y = ~y;  
end
```

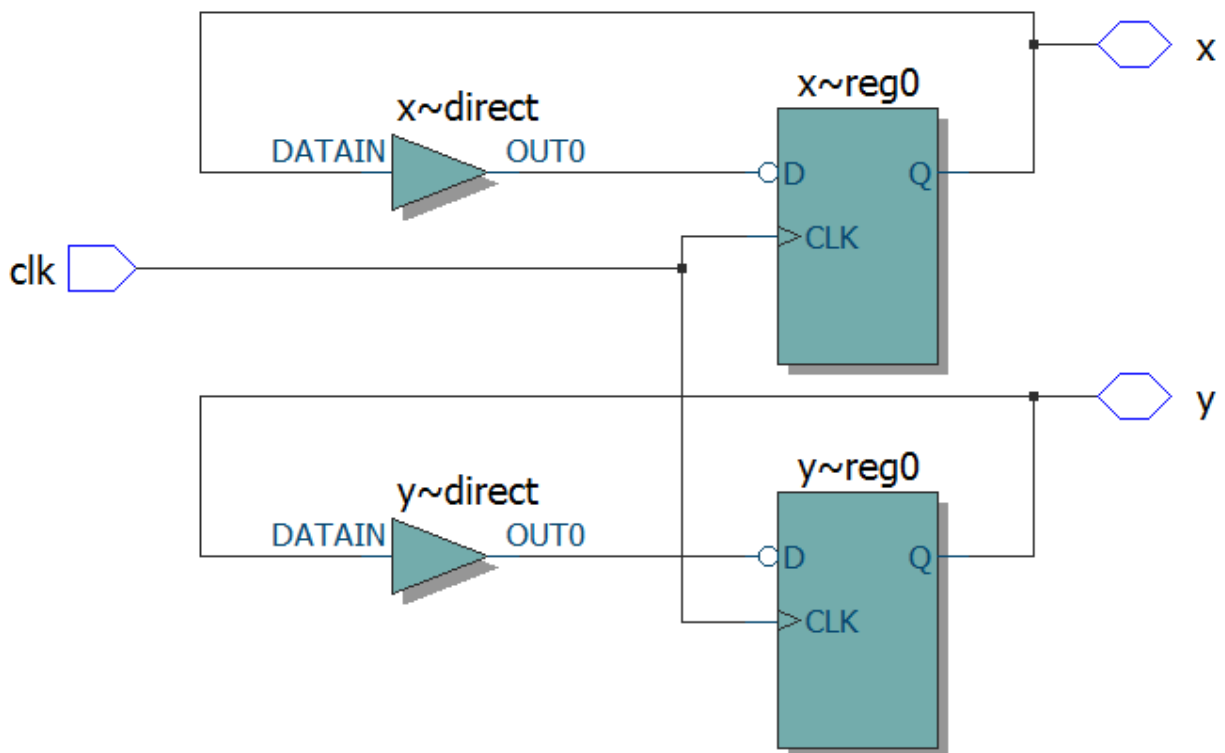


Рисунок 3 – Схема, синтезируемая по коду из листинга 2

Если же в данном коде использовать неблокирующие присваивания, то синтезируется та же самая схема (можно легко убедиться в этом, самостоятельно синтезировав данные схемы).

Листинг 3 – Использование неблокирующих присваиваний

```
module nonblock_module1(  
  input logic clk,  
  inout logic x,  
  inout logic y  
);
```

```

always @(posedge clk) begin
x <= ~x;
y <= ~y;
end

endmodule

```

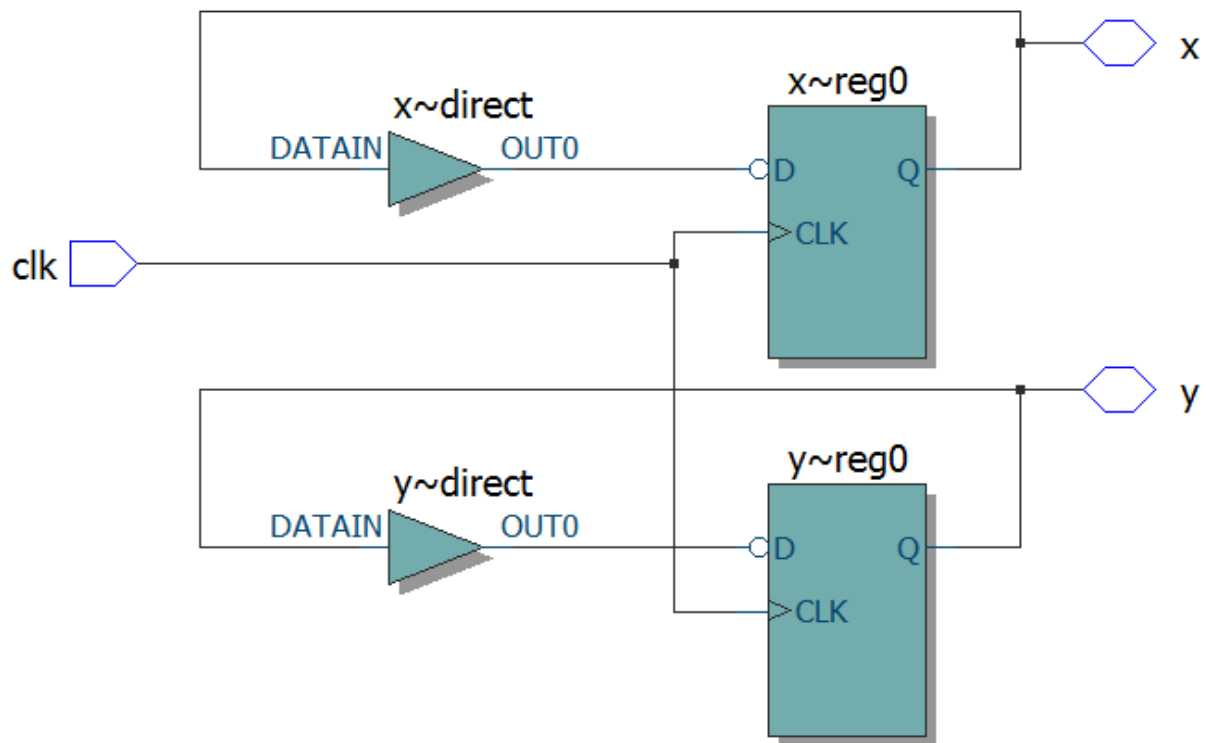


Рисунок 4 – Схема, синтезируемая по коду из листинга 3

Разница между присваиваниями становится видна тогда, когда сигналы зависят друг от друга.

Например, код, приведённый в листинге 4, синтезируется в схему, показанную на рисунке 5.

Листинг 4 – Использование блокирующих присваиваний (второй вариант)

```

module block_module2(
input logic clk,
inout logic x,
inout logic y
);

always @(posedge clk) begin
x = ~x;
y = x;
end

```

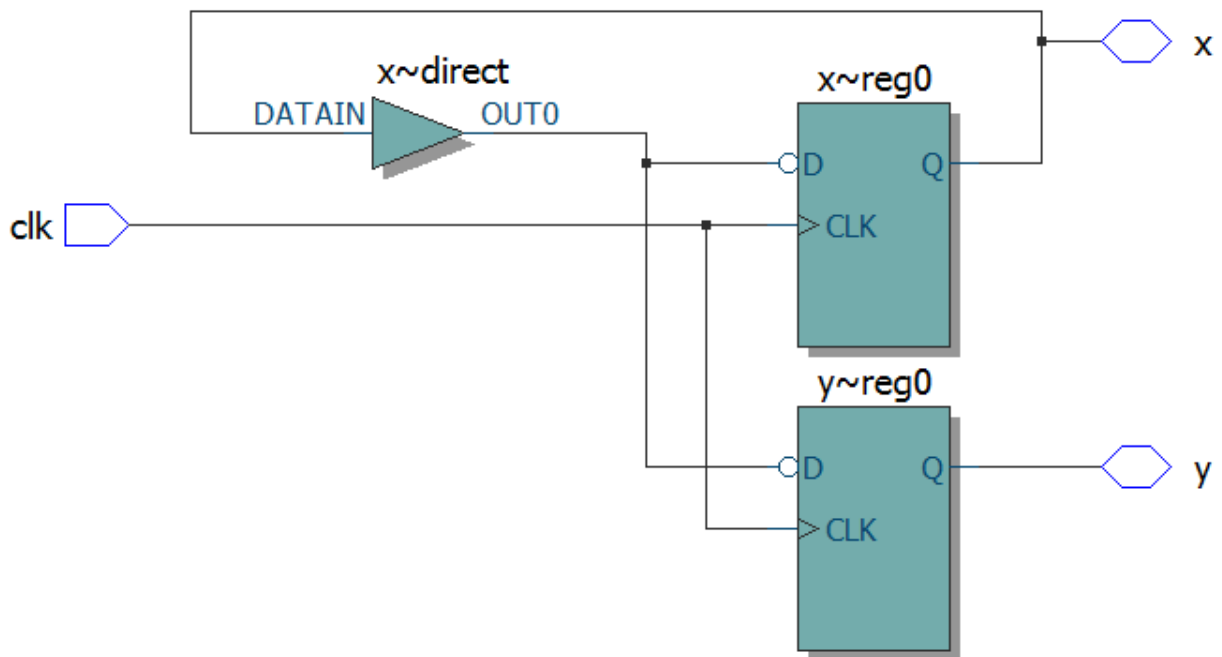


Рисунок 5 - Схема, синтезируемая по коду из листинга 4

Если же в данном коде использовать неблокирующие присваивания, то синтезируется совершенно другая схема (листинг 5, рисунок 6).

Листинг 5 – Использование неблокирующих присваиваний (второй вариант)

```

module nonblock_module2(
  input logic clk,
  inout logic x,
  inout logic y
);

  always @(posedge clk) begin
    x <= ~x;
    y <= x;
  end

endmodule

```

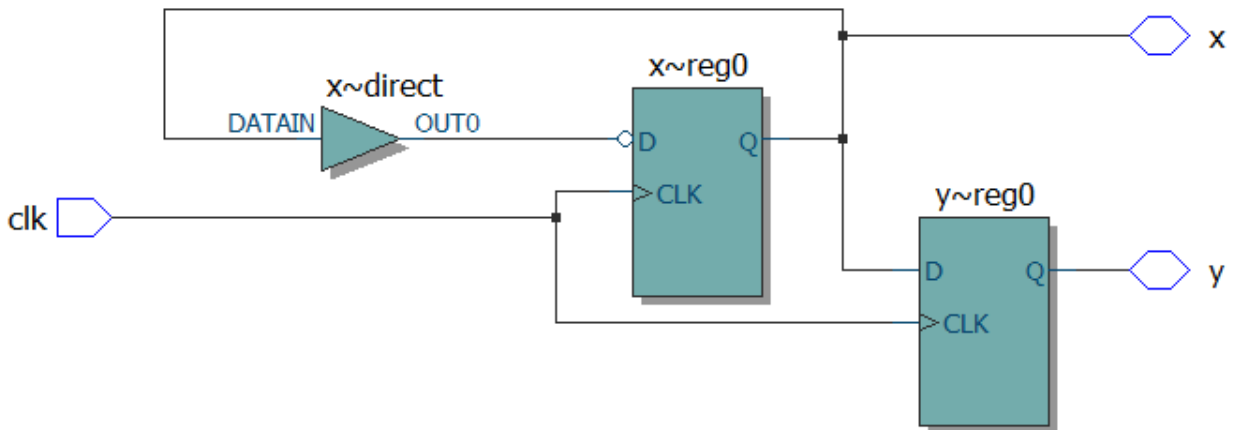


Рисунок 6 - Схема, синтезируемая по коду из листинга 5

Тестирование

Для проверки схемы можно использовать среду тестирования с самопроверкой, для этого используется оператор `assert`.

```
a = 0; b = 0; c = 0; #10;
assert (y === 1) else $error("000 failed.");
```

Оператор `assert` в SystemVerilog проверяет, истинно ли указанное условие. Если нет, то выполняется оператор `else`. Системная процедура `$error` в операторе `else` печатает сообщение об ошибке с указанием нарушенного условия.

В SystemVerilog сравнение с помощью `==` и `!=` работает для сигналов, которые не принимают значения `x` и `z`. Среда тестирования использует операторы `===` и `!==` для сравнений на равенство и неравенство соответственно, потому что эти операторы работают также и с операндами, значения которых могут быть `x` или `z`.

3. Задание

1. Спроектируйте на языке System Verilog АЛУ, показанное на приведенной схеме.
2. Незаконченный прототип такого АЛУ:

```

1  module alu(
2  |   input logic [3:0]operandA, [3:0]operandB,
3  |   input logic [2:0]funcsel,
4  |   output logic [3:0]result
5  |   );
6  |
7  |   logic [3:0] maybeinvertedB;
8  |   assign maybeinvertedB = ???
9  |
10 |   logic [3:0] sum;
11 |   assign sum = ???
12 |
13 |   always_comb
14 |   case (funcsel[1:0])
15 |       2'b00: result <= ???
16 |       2'b01: result <= ???
17 |       2'b10: result <= ???
18 |       2'b11: result <= ???
19 |   endcase
20 |
21 | endmodule
22 |

```

Закончите строки со знаками вопроса.

3. Напишите на языке System Verilog модуль, тестирующий работу АЛУ (тестбенч). Модуль сам должен сигнализировать о наличии ошибок в работе АЛУ.

4. Частично тестирующий модуль приведён ниже. Дополните его теми наборами входных и выходных значений (тесткейсами), которых там не хватает.

```

module testbench_alu();
  logic [3:0] operandA, operandB;
  logic [2:0] funcsel;
  logic [3:0] alu_result;

  alu dut(operandA, operandB, funcsel, alu_result);

  initial begin
    operandA = 4'b0011;
    operandB = 4'b0101;
    funcsel = 3'b000;
    #10
    assert (alu_result === 4'b0001) else $error("A & B failed.");

    funcsel = 3'b001;
    #10
    assert (alu_result === (operandA | operandB)) else $error("A | B failed.");

    operandA = 9;
    operandB = 2;
    funcsel = 3'b010;
    #10
    assert (alu_result === (9+2)) else $error("9 + 2 failed.");
  end
endmodule

```



```
operandB = 11;
funcsel = 3'b010;
#10
assert (alu_result === (9+11-16)) else $error("9 + 11 failed.");

funcsel = 3'b111;
#10
assert (alu_result === 1) else $error("9 < 11 failed.");
$stop;
end
endmodule
```

5. Добавьте в схему АЛУ дополнительный одноразрядный выход zero, который устанавливается в единицу если все разряды N-разрядного выхода равны 0.

6. Дополните тестбенч новыми тесткейсами, чтобы протестировать доработанную схему АЛУ.